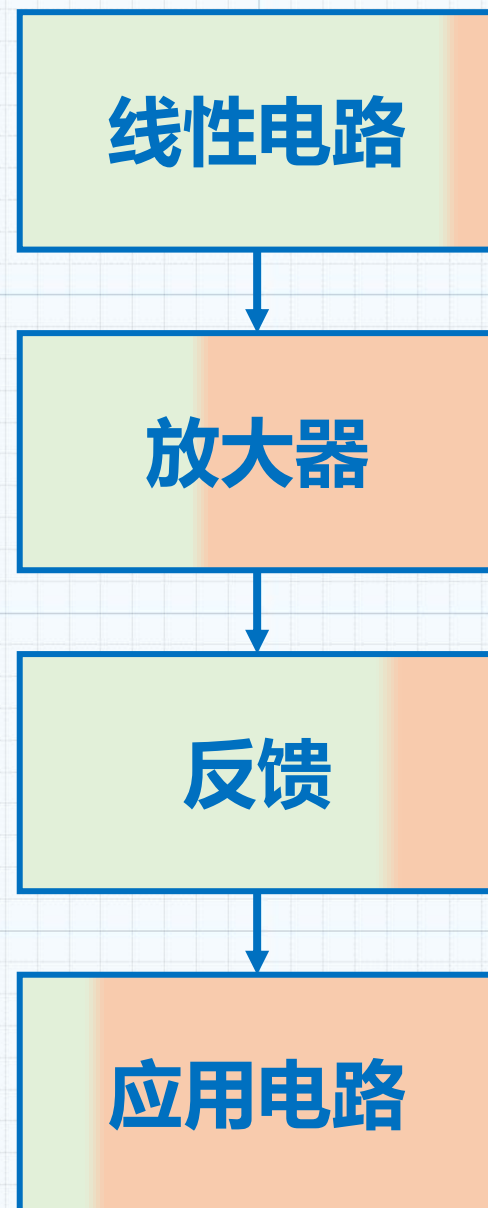





电子线路分析与设计

复习


分析



设计

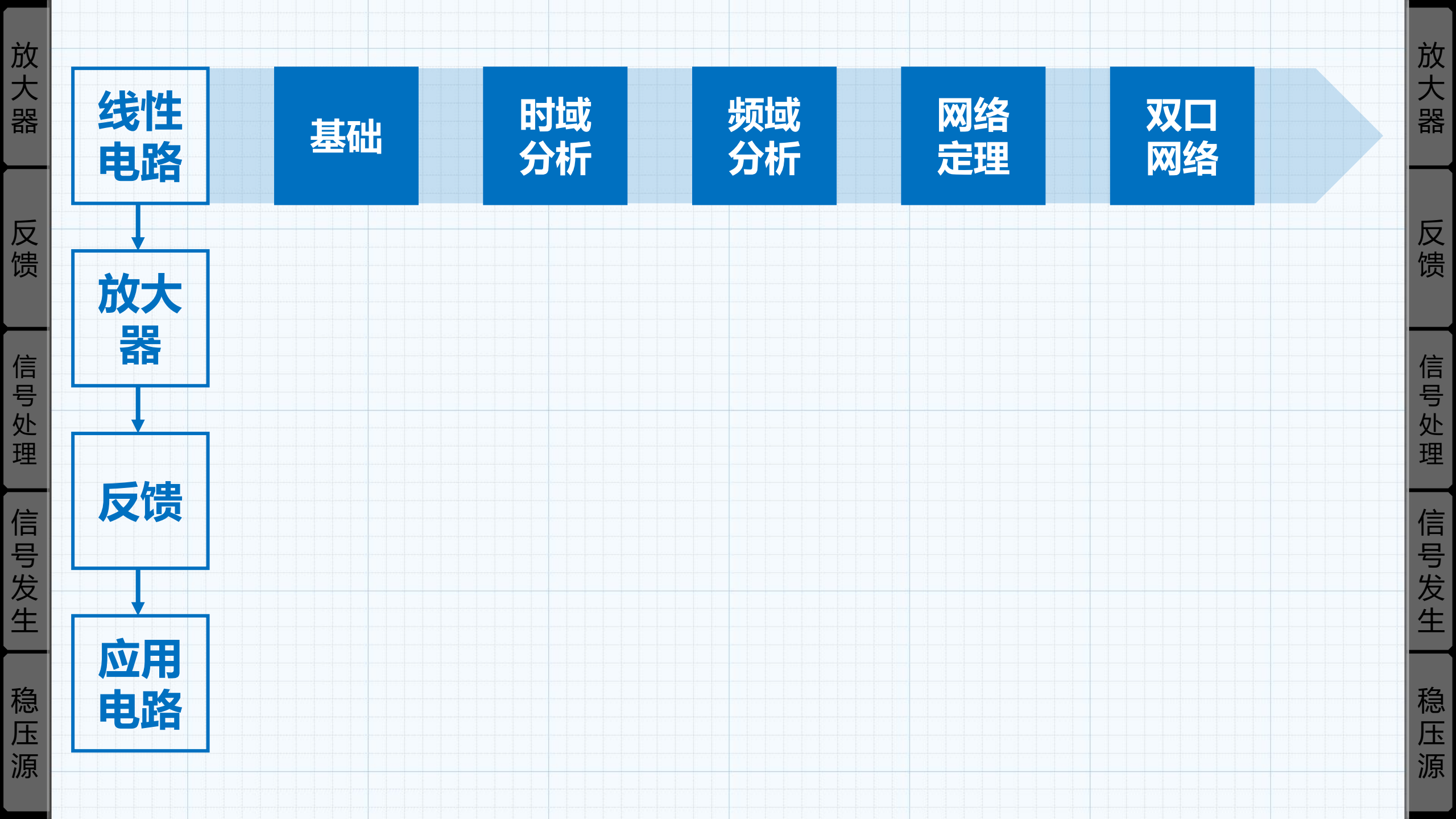



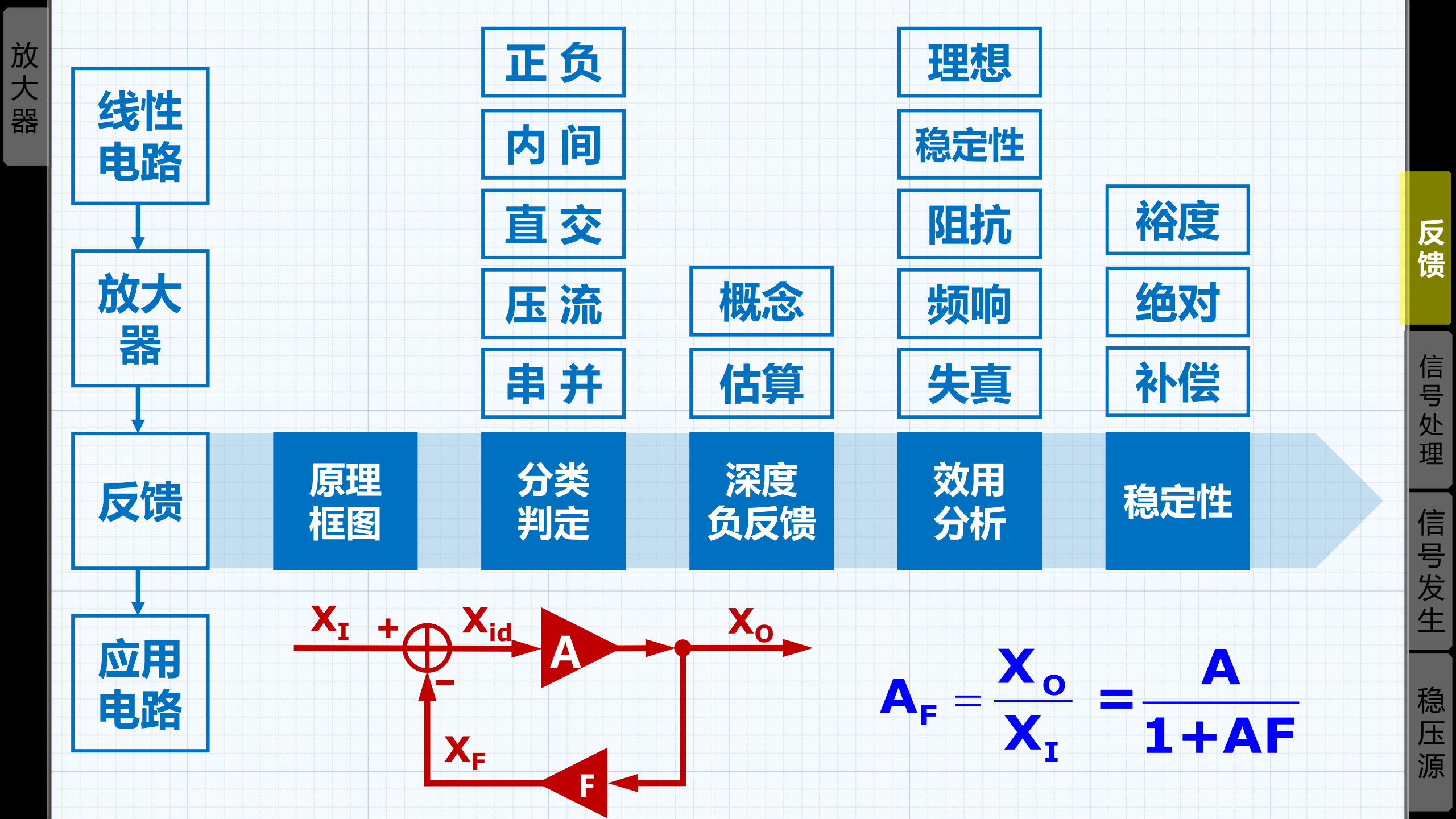


反馈

信号处理

信号发生

稳压源

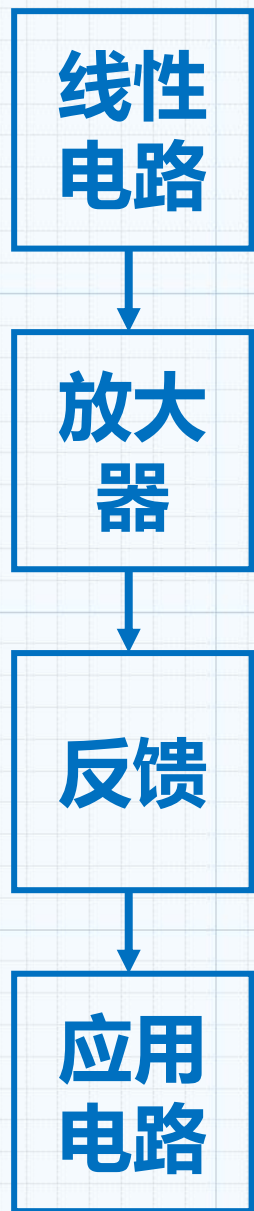

正负 危

内 间

直 交

压 流 危

串 并 危

概念

估算 危

理想

稳定性

阻抗


频响

失真



裕度

绝对

补偿 危

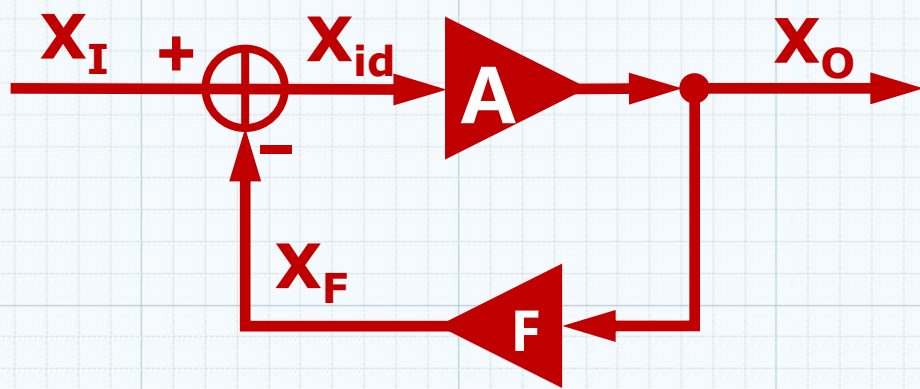
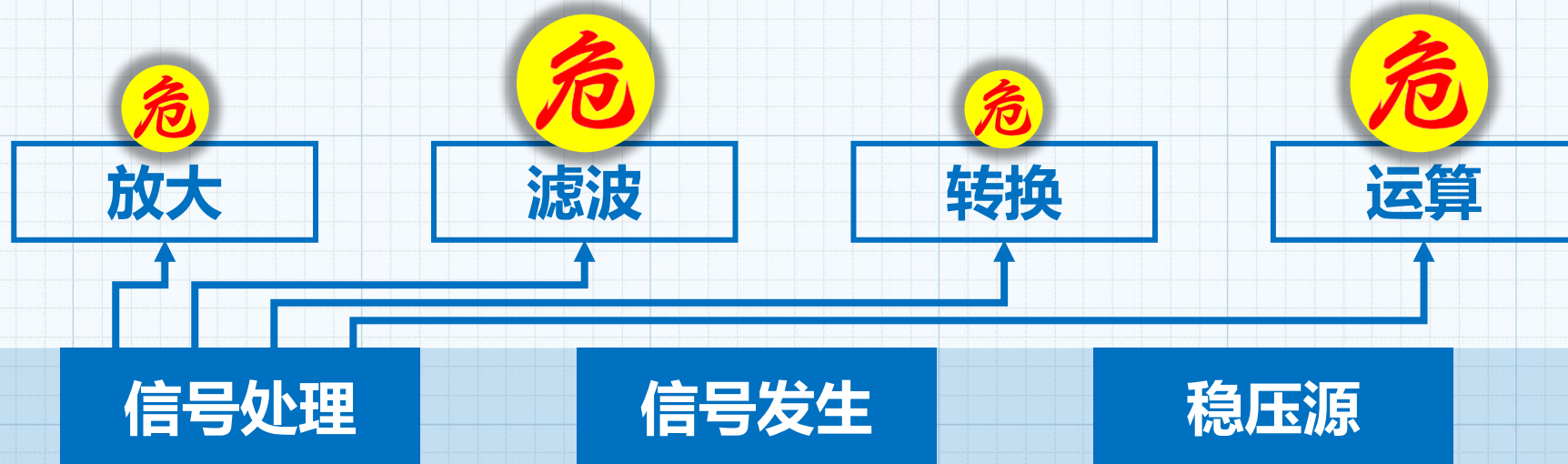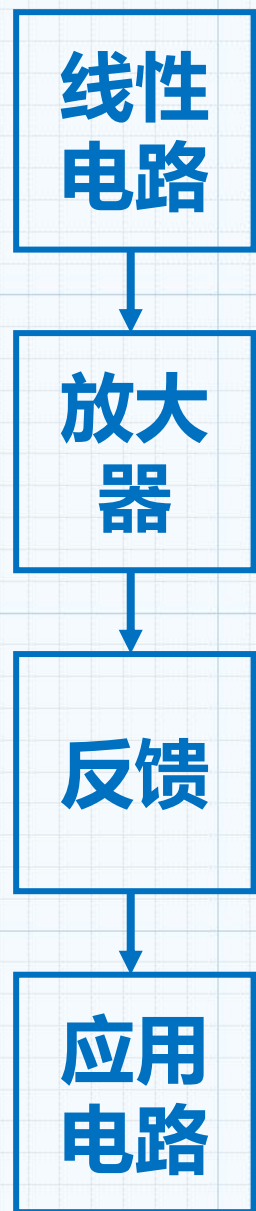
$$A_F = \frac{X_O}{X_I} = \frac{A}{1 + AF}$$












线性
电路

放大
器

反馈

应用
电路

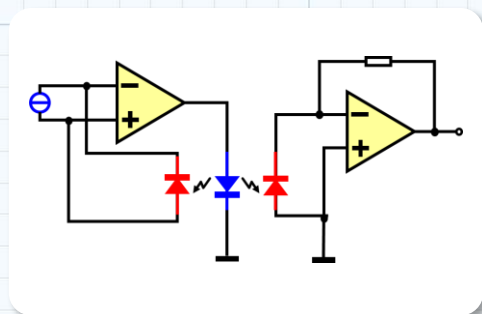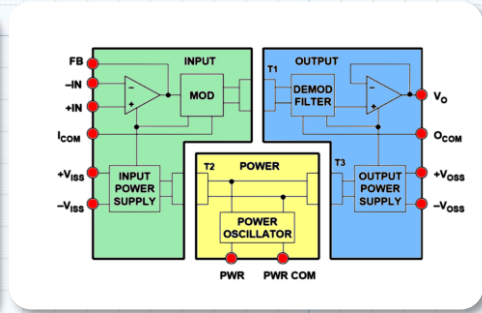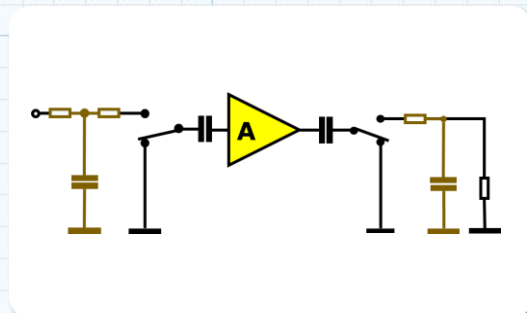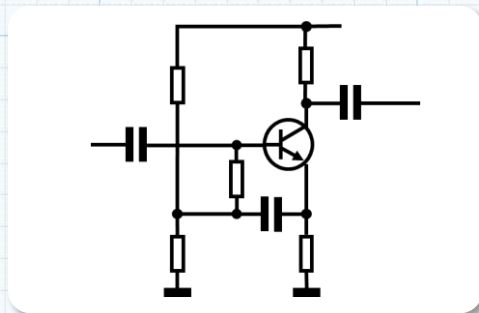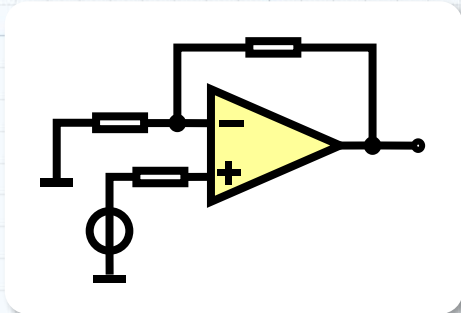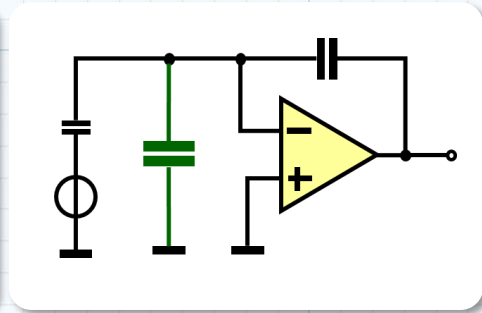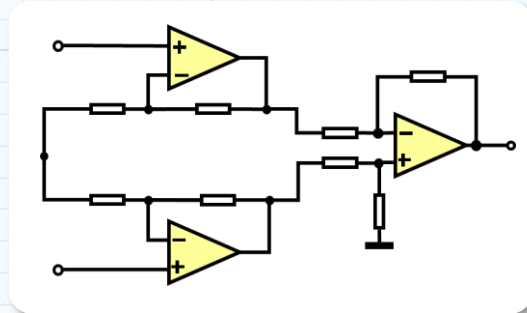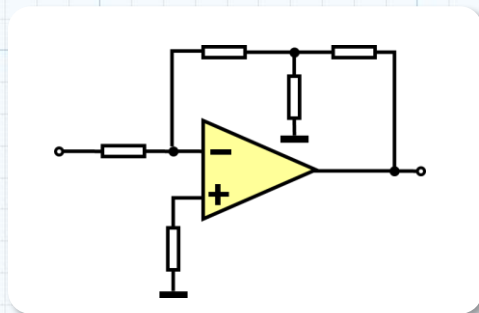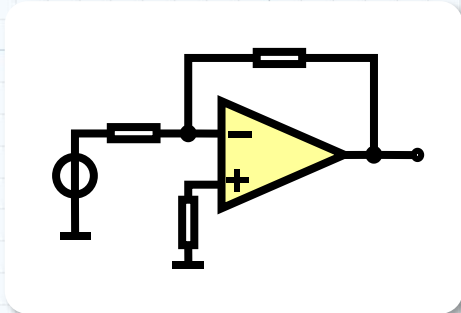

放大

滤波




转换

运算

信号处理

信号发生

稳压源

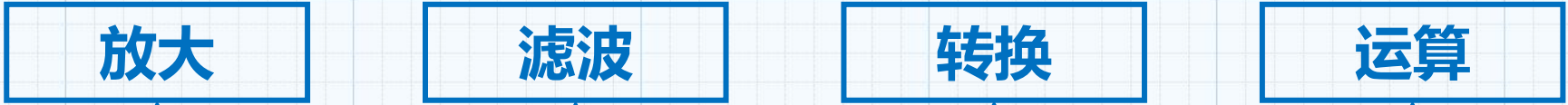
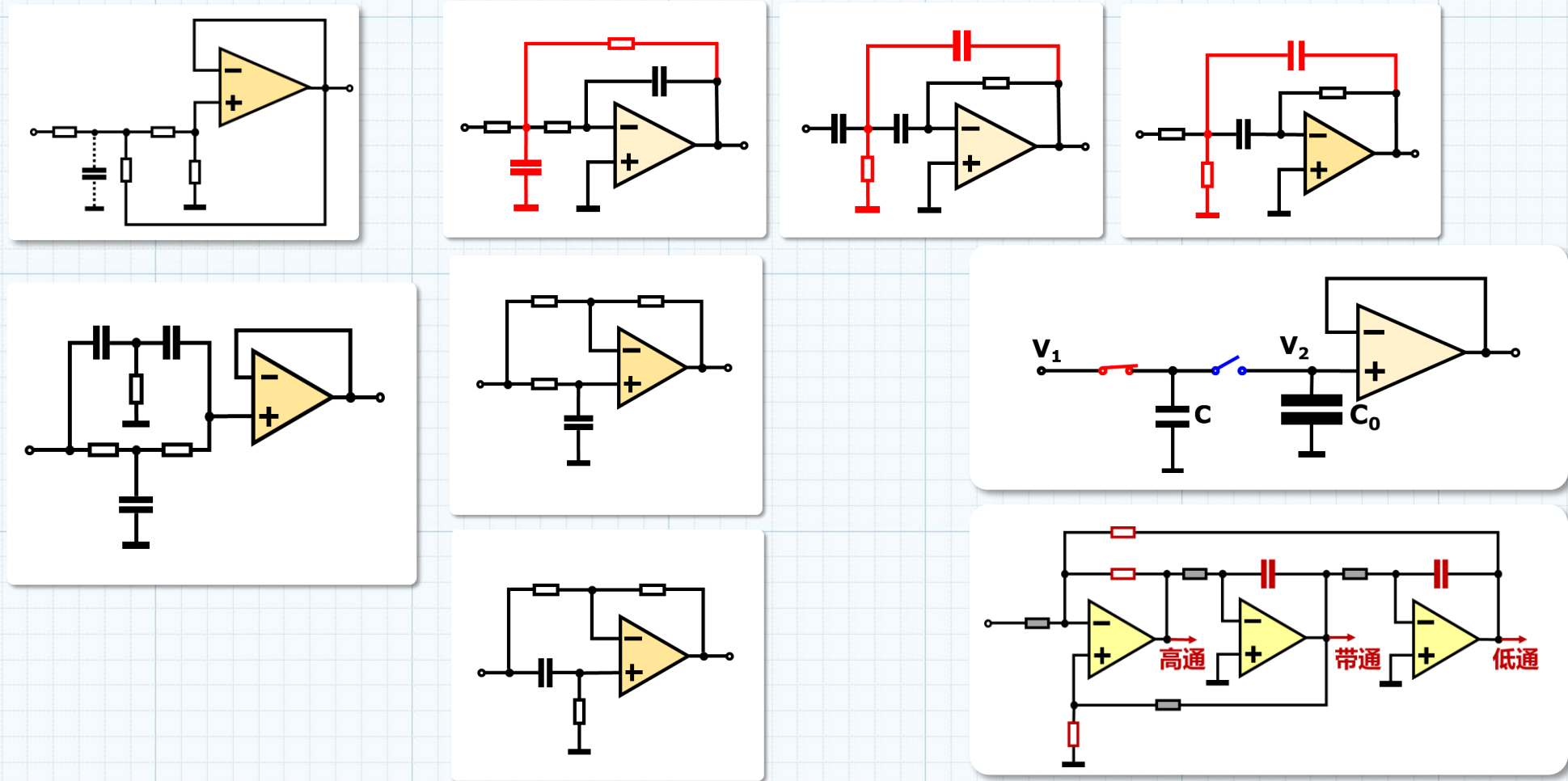
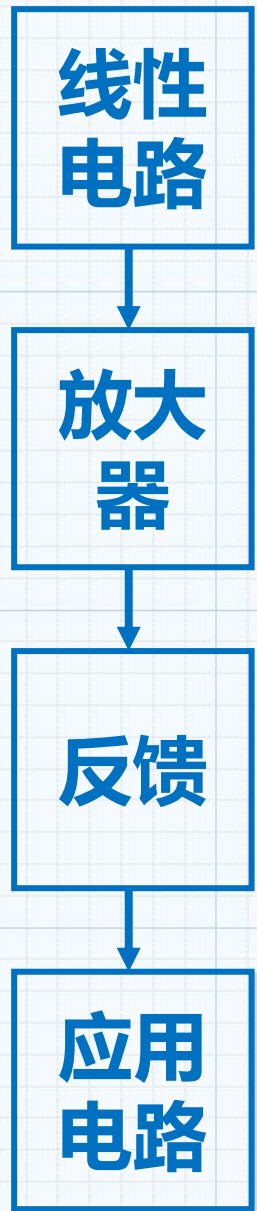


线性
电路

放大
器

反馈

应用
电路

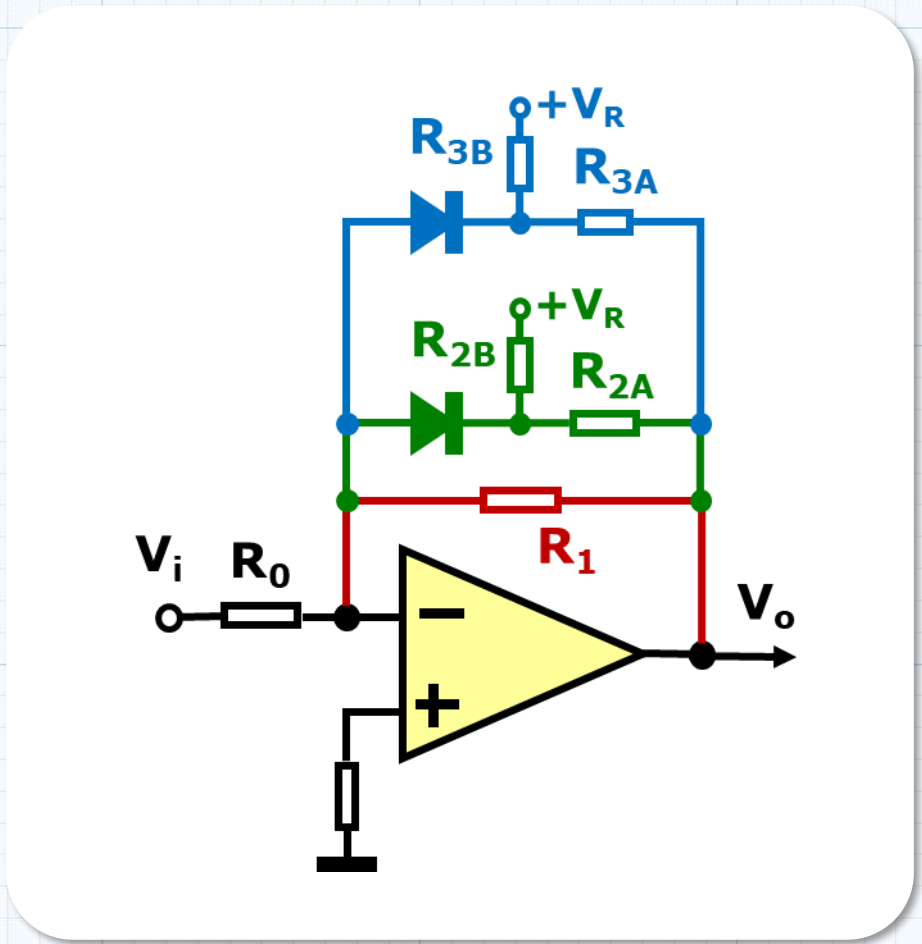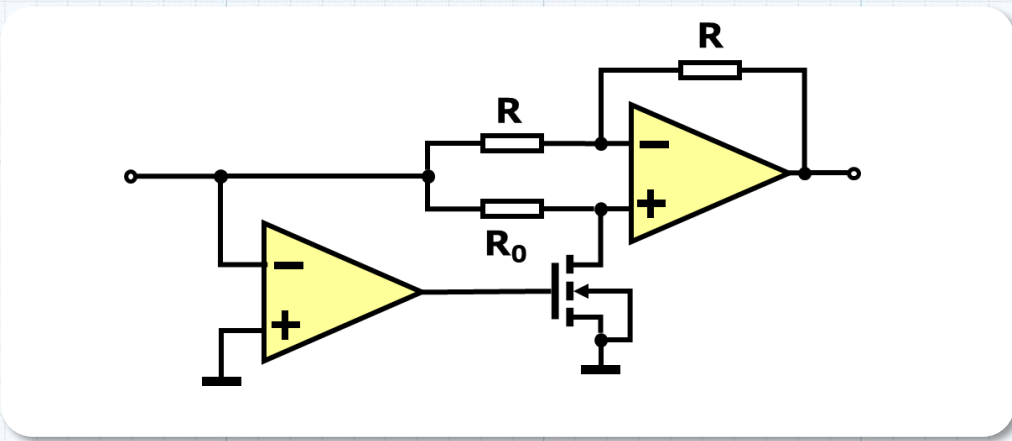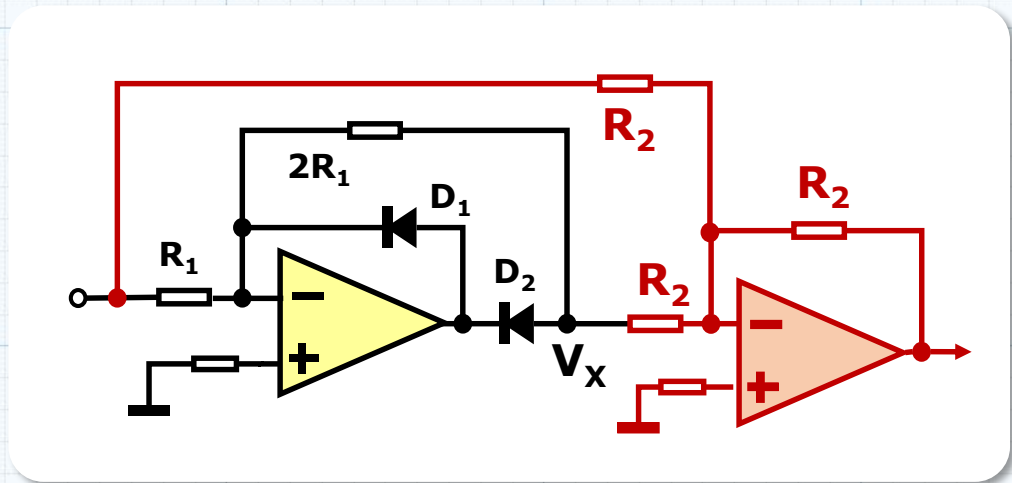

放大

滤波

转换

运算

信号处理

信号发生









稳压源

线性
电路

放大
器

反馈

应用
电路

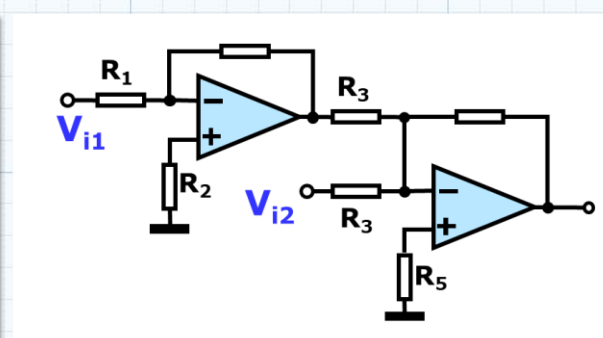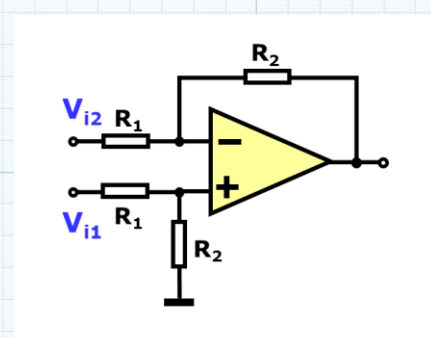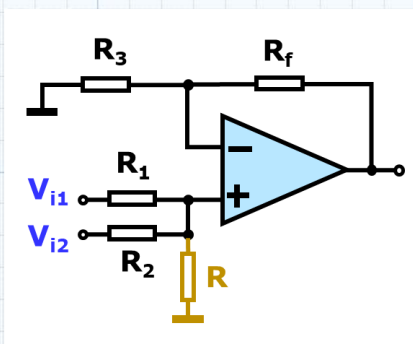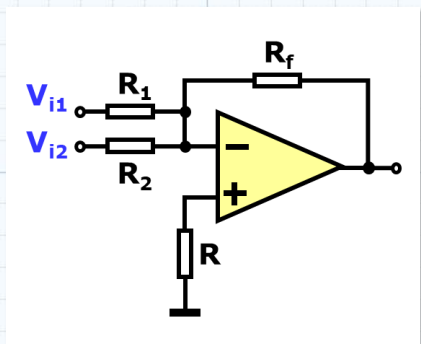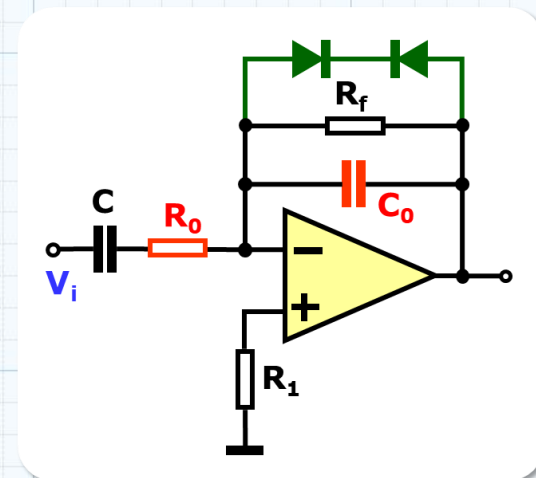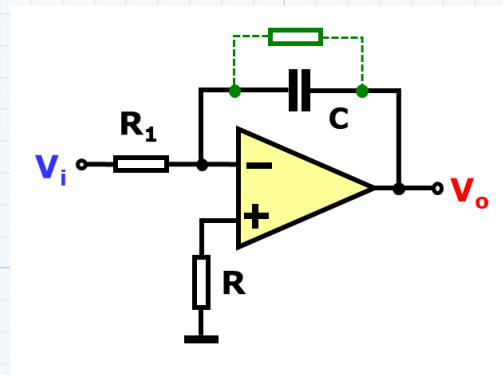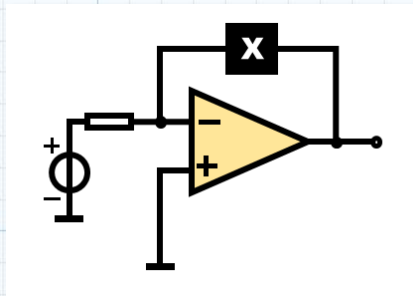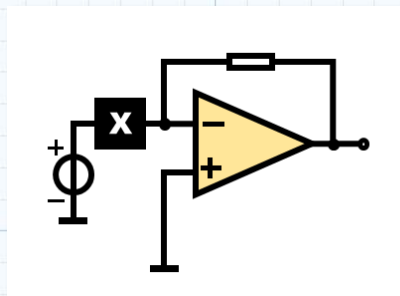

放大

滤波

转换

运算

信号处理

信号发生






稳压源

线性
电路

放大
器

反馈

应用
电路

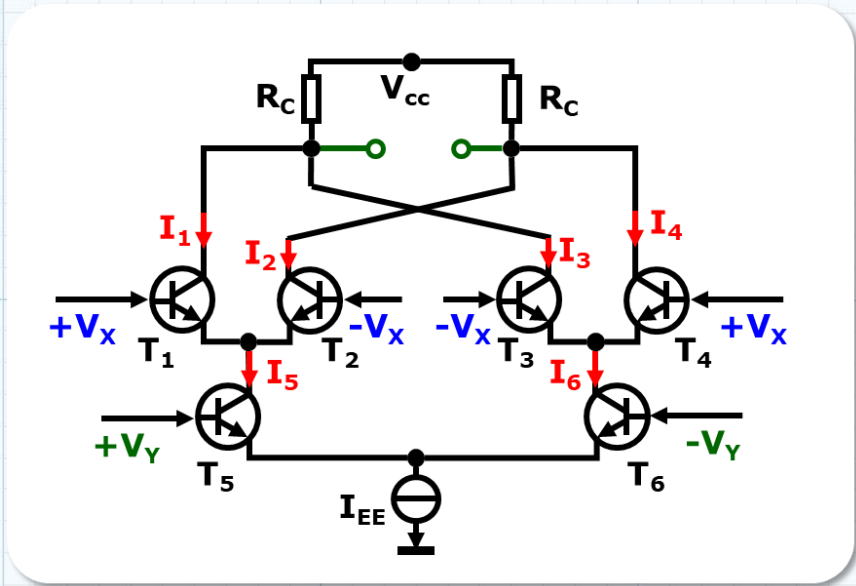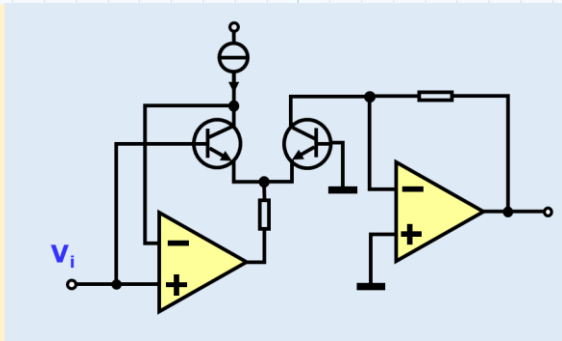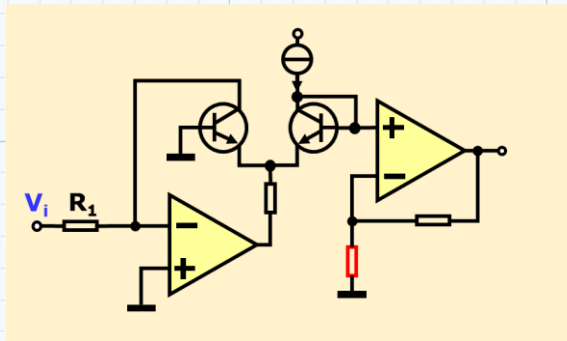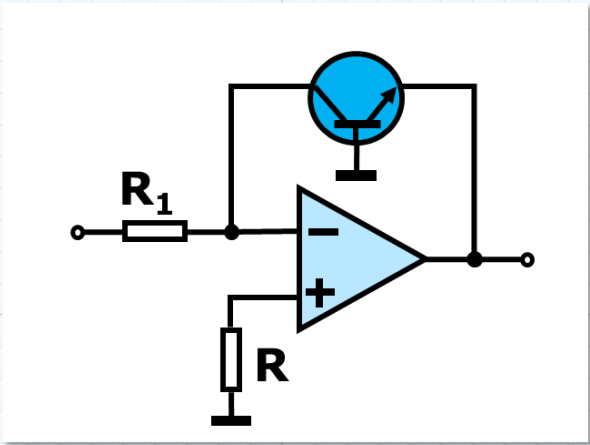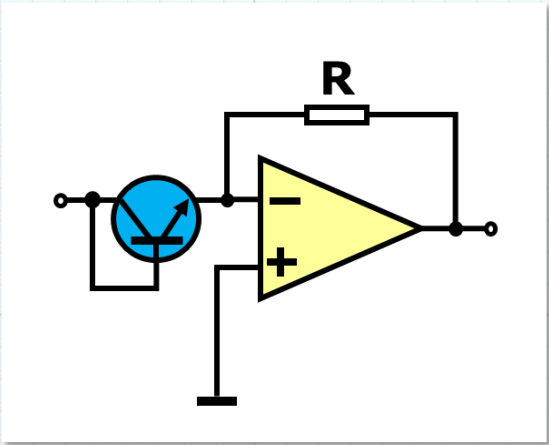

放大

滤波

转换

运算

信号处理

信号发生

稳压源

